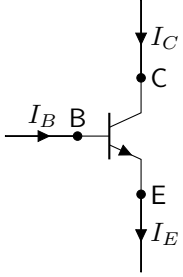


Transistor Cheat Sheet

Rafael Marinho

Bipolar transistor (NPN)

General Node Equations



$$V_{CE} = V_{CB} + V_{BE}$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$\beta = \frac{\alpha + 1}{\alpha}$$


$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

$$\beta = \beta_F \left(1 + \frac{V_{CB}}{V_T} \right)$$

$$I_C = I_S \exp \left(\frac{V_{BE}}{V_T} \right)$$

$$I_C = I_S \exp \left(\frac{V_{BE}}{V_T} \right) \underbrace{\left[1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right]}_{\text{Early voltage corrective term}}$$

Small-signal model

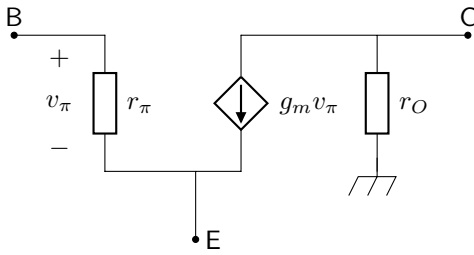

$$r_\pi = \frac{V_T}{I_{B0}}$$

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_T}$$

$$r_O = \frac{V_A}{I_{C0}}$$

Amplifiers

Common-Emitter (CE)

without degeneration

$$A_V = -g_m R_C$$

$$R_{in} = (R_B \parallel r_\pi)$$

$$R_{out} = R_C$$

with degeneration

$$A_V = \frac{-g_m R_C}{1 + \left(\frac{1}{r_\pi} + g_m \right) R_E}$$

$$R_{in} = (R_E \parallel R_{in,B})$$

$$R_{in,B} = r_\pi \left[1 + \left(\frac{1}{r_\pi} + g_m \right) R_E \right]$$

$$R_{out} = R_C$$

Common-Base (CB)

for $V_A = \infty$

$$A_V = g_m R_C$$

$$R_{in} = (r_\pi \parallel R_C \parallel \frac{1}{g_m})$$

$$R_{in} \approx \frac{1}{g_m}, \text{ for } I_C \gg I_B$$

$$R_{out} = R_C$$

Common-Collector (CC)

for $V_A = \infty$

$$A_V = \frac{-g_m R_C}{1 + \frac{1}{R_E \left(\frac{1}{r_\pi} + g_m \right)}}$$

$$R_{in} = r_\pi + (1 + \beta) R_E$$

$$R_{out} = (R_E \parallel R_{in,B} \parallel \frac{1}{g_m})$$